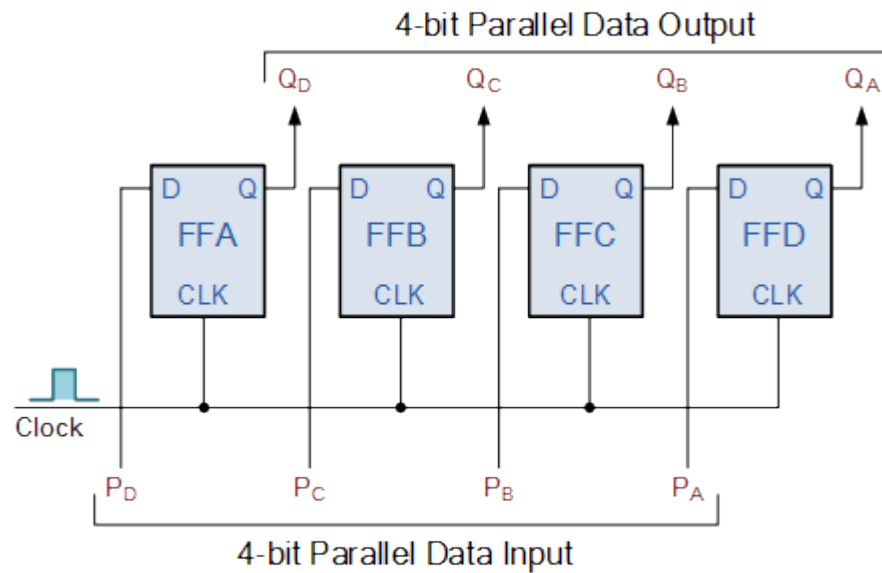


Aplicações de FF do tipo D

Registradores


Abaixo é mostrado um registrador de 4 bits, também chamado de registrador paralelo de 4 bits.



Registrador de Deslocamento (shift register)

É uma associação de registradores (FF D) que permite que a informação nele armazenada seja deslocada. Existem 4 tipos de registradores :

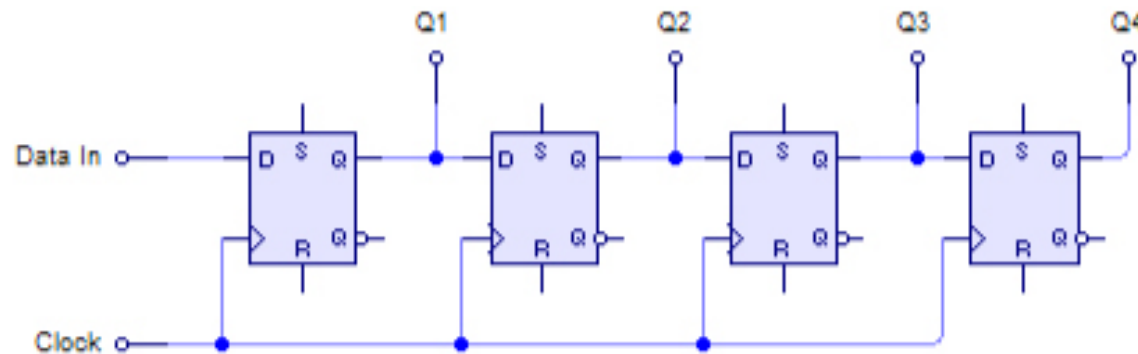- Série/Paralelo - Usado para converter um dado serial em paralelo (ex. recepção de dados seriais)
- Série/Série – Usado para gerar um atraso na informação
- Paralelo/Série – Usado para converter um dado paralelo em serial (ex. transmissão de dados)
- Paralelo/Paralelo – Usado para armazenar um dado



Quais são os sinais que devem se gerados para fazer uma conversão paralelo/série no circuito abaixo?


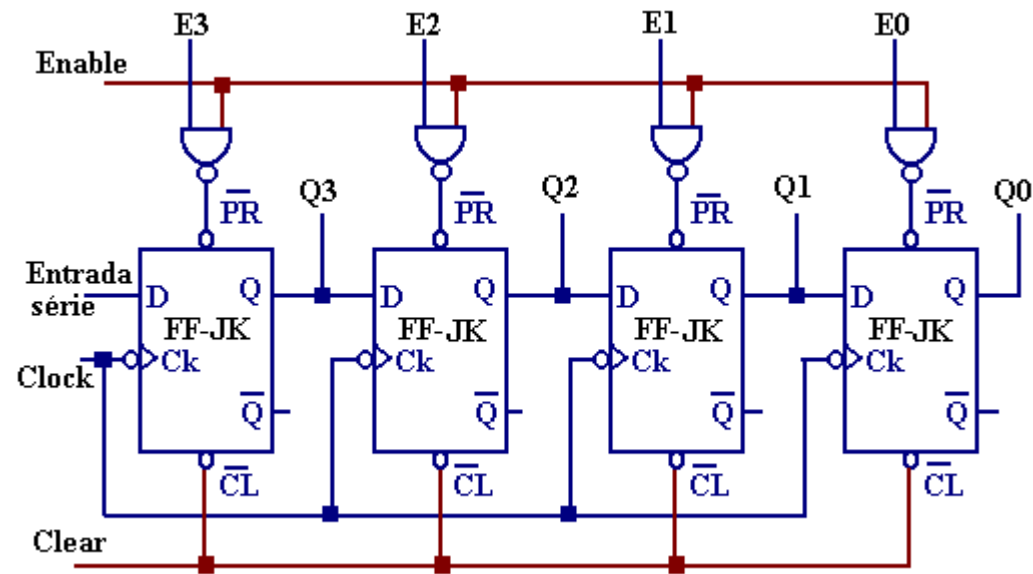


Diagrama lógico do 74165

logic diagram (positive logic)

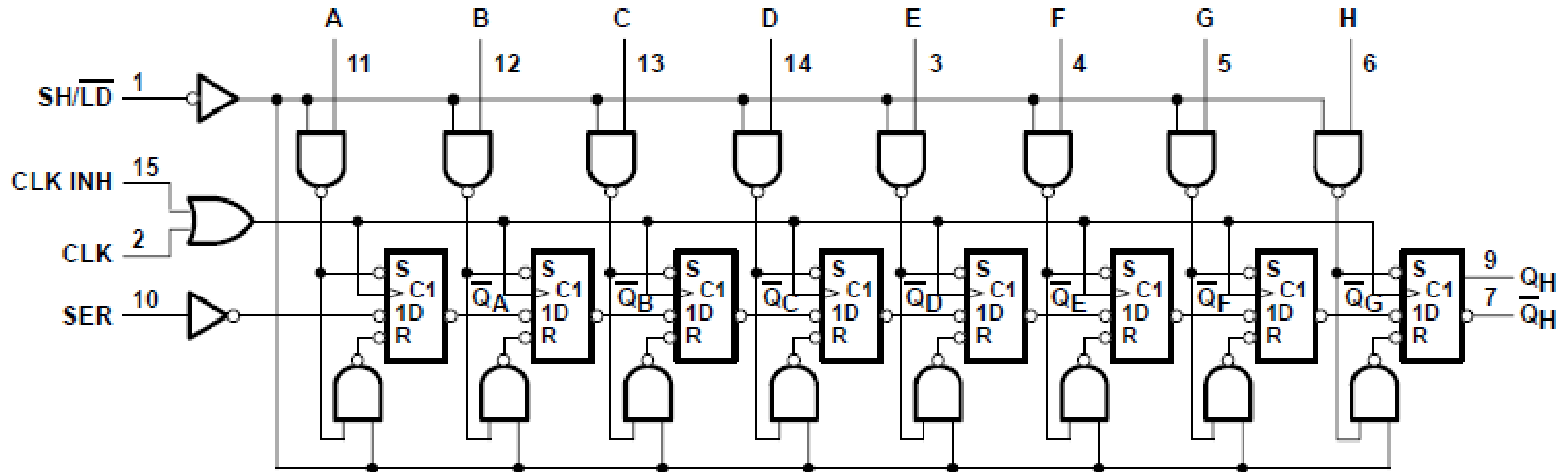

FUNCTION TABLE

INPUTS					INTERNAL OUTPUTS		OUTPUT Q _H
SH/LD	CLK INH	CLK	SER	PARALLEL A...H	Q _A	Q _B	
L	X	X	X	a...h	a	b	h
H	L	L	X	X	Q _{A0}	Q _{B0}	Q _{H0}
H	L	↑	H	X	H	Q _{An}	Q _{Gn}
H	L	↑	L	X	L	Q _{An}	Q _{Gn}
H	H	X	X	X	Q _{A0}	Q _{B0}	Q _{H0}

typical shift, load, and inhibit sequences

