

## Máquina Incompletamente Especificada

## Máquina Incompletamente Especificada

Alguns processos possuem características que impedem a ocorrência de certas sequencias de entrada. Nos circuitos combinacionais utilizamos “dont’care” para as configurações que não ocorrem. De forma semelhante utilizamos “don’t care” nas tabelas de estado, normalmente representada por um traço ( - ) em vez de um “X”.

Um testador de sequências tem quatro entradas A, B, C e K, e duas saídas  $Z_1$  e  $Z_2$ . Toda sequência de testes só inicia após um pulso K (entrada) ter sido recebido. Os pulsos A, B e C são gerados uma única vez.


Se após a entrada K o testador receber a sequência **A B C** um pulso será gerado na saída  $Z_2$ . Se a sequência recebida for **C B A** o pulso será na saída  $Z_1$ .

Os pulsos de saída ocorrem junto com a entrada K que indica fim de sequência. Esta entrada também coloca a máquina no estado inicial. As saídas só são observadas quando as entradas K ocorrem. Elas devem ser  $Z_1 Z_2 = 00$  na entrada K que indica início de teste.

Um testador de sequências tem quatro entradas A, B, C e K, e duas saídas  $Z_1$  e  $Z_2$ . Toda sequência de testes só inicia após um pulso K (entrada) ter sido recebido. Os pulsos A, B e C são gerados um a única vez.

Se após a entrada K o testador receber a sequência **A B C** um pulso será gerado na saída  $Z_2$ . Se a sequência recebida for **C B A** o pulso será na saída  $Z_1$ .

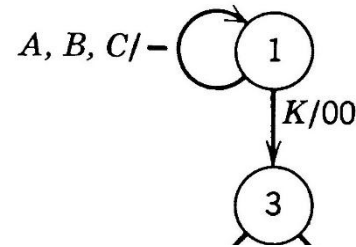
Os pulsos de saída ocorrem junto com a entrada K que indica fim de sequência. Esta entrada também coloca a máquina no estado inicial. As saídas só são observadas quando as entradas K ocorrem. Elas devem ser  $Z_1Z_2 = 00$  na entrada K que indica início de teste.



Um testador de sequências tem quatro entradas A, B, C e K, e duas saídas  $Z_1$  e  $Z_2$ . Toda sequência de testes só inicia após um pulso K (entrada) ter sido recebido. Os pulsos A, B e C são gerados um a única vez.

Se após a entrada K o testador receber a sequência **A B C** um pulso será gerado na saída  $Z_2$ . Se a sequência recebida for **C B A** o pulso será na saída  $Z_1$ .

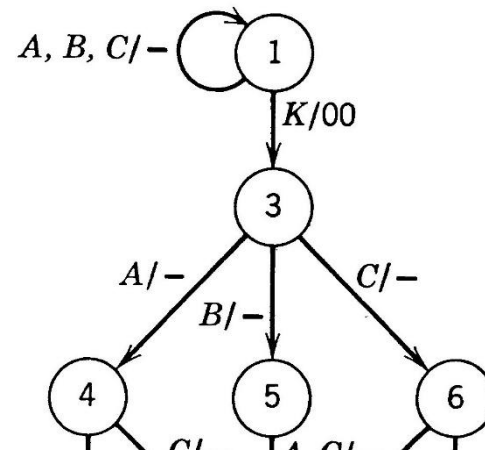
Os pulsos de saída ocorrem junto com a entrada K que indica fim de sequência. Esta entrada também coloca a máquina no estado inicial. As saídas só são observadas quando as entradas K ocorrem. Elas devem ser  $Z_1Z_2 = 00$  na entrada K que indica início de teste.



Um testador de sequências tem quatro entradas A, B, C e K, e duas saídas  $Z_1$  e  $Z_2$ . Toda sequência de testes só inicia após um pulso K (entrada) ter sido recebido. Os pulsos A, B e C são gerados um a única vez.

Se após a entrada K o testador receber a sequência **A B C** um pulso será gerado na saída  $Z_2$ . Se a sequência recebida for **C B A** o pulso será na saída  $Z_1$ .

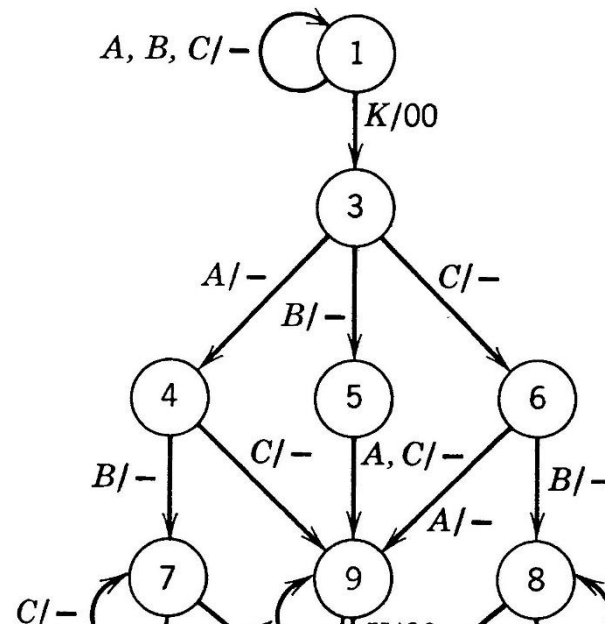
Os pulsos de saída ocorrem junto com a entrada K que indica fim de sequência. Esta entrada também coloca a máquina no estado inicial. As saídas só são observadas quando as entradas K ocorrem. Elas devem ser  $Z_1Z_2 = 00$  na entrada K que indica início de teste.




Um testador de sequências tem quatro entradas A, B, C e K, e duas saídas  $Z_1$  e  $Z_2$ . Toda sequência de testes só inicia após um pulso K (entrada) ter sido recebido. Os pulsos A, B e C são gerados um a única vez.

Se após a entrada K o testador receber a sequência **A B C** um pulso será gerado na saída  $Z_2$ . Se a sequência recebida for **C B A** o pulso será na saída  $Z_1$ .

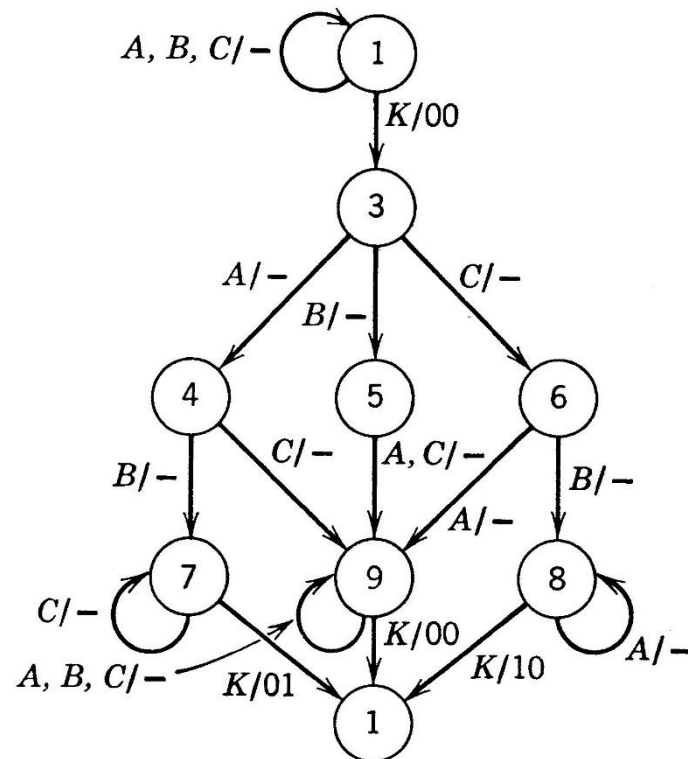Os pulsos de saída ocorrem junto com a entrada K que indica fim de sequência. Esta entrada também coloca a máquina no estado inicial. As saídas só são observadas quando as entradas K ocorrem. Elas devem ser  $Z_1Z_2 = 00$  na entrada K que indica início de teste.



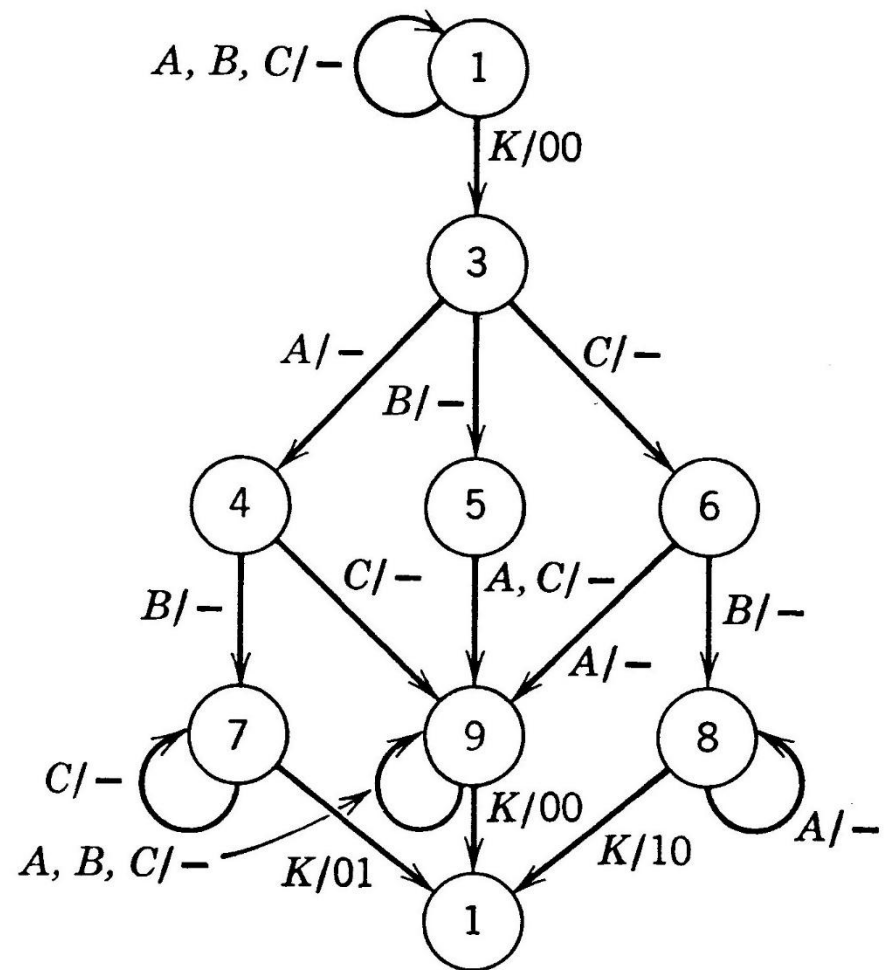

| $q^v$ | Input |      |      |       |
|-------|-------|------|------|-------|
|       | $A$   | $B$  | $C$  | $K$   |
| 1     | 1, -  | 1, - | 1, - | 3, 00 |
| 3     | 4, -  | 5, - | 6, - | -, -  |
| 4     | -, -  | 7, - | 9, - | -, -  |
| 5     | 9, -  | -, - | 9, - | -, -  |
| 6     | 9, -  | 8, - | -, - | -, -  |
| 7     | -, -  | -, - | 7, - | 1, 01 |
| 8     | 8, -  | -, - | -, - | 1, 10 |
| 9     | 9, -  | 9, - | 9, - | 1, 00 |

$q^{v+1}, Z_1 Z_2$