

Preparatório

Uma unidade de ensino tem 32 salas numeradas entre 0 e 31. Algumas salas tem projetores e outras não. As salas listadas abaixo são equipadas com projetores:

- 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 27

Projete e simule um circuito lógico combinacional mínimo cuja entrada é o número da sala (em binário), e a saída “1” se a sala for equipada com projetor e “0” se não.

O circuito deve ser montado com circuitos integrados (CIs) da família TTL Série 74.

Simule o circuito utilizando chaves digitais nas linhas de entrada e coloque um LED na saída.

Envie a simulação do circuito e o procedimento de minimização antes da aula.

Execução:

Monte e teste o circuito usando as chaves e os LEDs da placa de montagem.