

- 1- Projete e simule um circuito capaz de contar de 5 a 24 no modo crescente e decrescente, dependendo do nível lógico de uma chave **modo**. Se a chave **modo** estiver em “0” o contador conta de forma crescente, isto é, 5, 6, 7... 22, 23, 24, 5, 6 O circuito conta de forma decrescente se a chave **modo** for colocada em “1”.

Faça o projeto utilizando contadores do tipo 74193 (contagem binária).

Refaça o projeto utilizando contadores do tipo 74190 (contagem decimal).

Só é necessário montar o projeto com o 74190