

Projete e simule um circuito capaz copiar palavras de 4 bits de uma área para outra em dispositivos de memória distintos (2 chips). Para realizar este procedimento são fornecidos: Endereço Fonte Inicial (EFI - 8 bits) no dispositivo 1, Endereço de Destino Inicial (EDI - 8 bits) no dispositivo 2 e o Número de Palavras (NP - 4 bits).

O circuito, após o acionamento do pulso de partida (INIC), deverá ler o dado do endereço fonte e escrever no endereço destino. Esta operação deve ser realizada para (NP) palavras. Após o término o sinal FIM é ativado indicando término do processo. Este sinal, deve por especificação, ser proveniente de um FF.

O endereço e o dado lido/escrito devem ser acompanhados por displays de 7 segmentos. Os parâmetros da cópia (EFI, EDI, NP) só são válidos durante o pulso INIC.

Utilize na simulação a RAM genérica de 1K x 8 do CircuitMaker e não mantenha o sinal de CS na terra. Preencha a memória com a função Edit “PROM/RAM” do CircuitMaker. Chaves hexadecimais devem simular endereços e número de palavras:

- EFI: Endereço Inicial - use 2 chaves hexadecimais
- EDI: Endereço Final - use 2 chaves hexadecimais
- NP: Número de palavras - use chave hexadecimal

